

# 实验 7 计数器实验 - 实验报告

## 工作原理

### 基础部分 + 提高要求 1 + 提高要求 2

- 加入了 FFFF 作为管理员密码。

直接在密码锁没有被锁定时，判断语句中添加一个“或”语句即可。

- 添加了系统报警功能。在代码中，用 `cnt` 来表示输入错误次数，同时用 `always_comb` 组合逻辑来得到 `alert` 并输出。

在密码锁被锁定的时候，不能修改密码、不能用普通用户的密码进行解锁；此时只能输入管理员密码来开锁。

```
1  module lock(  
2      input wire[3:0] inputs,  
3      input wire mode,  
4      input wire CLK,  
5      input wire RST,  
6      output reg acc,  
7      output reg rej,  
8      output reg alert,  
9      output reg[2:0] state  
10 );  
11  
12     parameter[15:0] root_pwd = 16'hFFFF;  
13     reg[15:0] pwd = root_pwd;  
14     reg[15:0] token;  
15     reg[2:0] next_state;  
16     reg[2:0] cnt;  
17  
18     always_ff @(posedge CLK or posedge RST) begin  
19         if (RST) begin  
20             state <= 0;  
21             acc = 0;  
22             rej = 0;  
23         end else begin  
24             case (state)  
25                 0: token[3:0] <= inputs;  
26                 1: token[7:4] <= inputs;  
27                 2: token[11:8] <= inputs;  
28                 3: token[15:12] <= inputs;  
29                 default: ;  
30             endcase  
31             state <= next_state;  
32  
33             if (state == 4) begin  
34                 if (mode) begin // 如果是验证  
35                     if (!alert) begin // 密码锁没有被锁定  
36                         if (token == pwd || token == root_pwd) begin  
37                             acc = 1;
```

```

38         rej = 0;
39         cnt = 0;
40     end else begin // 密码错误
41         acc = 0;
42         rej = 1;
43         cnt = cnt + 1;
44     end
45 end else begin // 密码锁被锁定
46     if (token == root_pwd) begin
47         acc = 1;
48         rej = 0;
49         cnt = 0;
50     end else begin
51         acc = 0;
52         rej = 0;
53     end
54 end
55 end else begin // 如果是设置
56     if (!alert) begin // 密码锁没有被锁定
57         pwd = token;
58     end
59 end
60 end else begin
61     acc = 0;
62     rej = 0;
63 end
64 end
65 end
66
67 always_comb begin
68     case (state)
69         0: next_state <= 1;
70         1: next_state <= 2;
71         2: next_state <= 3;
72         3: next_state <= 4;
73         4: next_state <= 0;
74         default: next_state <= 0;
75     endcase
76 end
77
78 always_comb begin
79     if (cnt >= 3)
80         alert <= 1;
81     else
82         alert <= 0;
83 end
84
85 endmodule

```

## 软件仿真

我模拟了一次使用密码锁的过程，具体过程如以下代码所示：

```
1 | `timescale 1ns / 1ps
```


```

2  module testbench;
3
4  reg[3:0] inputs;
5  reg mode;
6  reg clk, rst;
7  reg acc, rej;
8  reg alert;
9  reg [2:0] state;
10
11 task clock_cycle;
12     begin
13         clk = 1;
14         #500;
15         clk = 0;
16         #500;
17     end
18 endtask
19
20 task try_input;
21     input [15:0] test_value;
22     integer i;
23     begin
24         for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
25             inputs = test_value[i*4 +: 4];
26             clock_cycle;
27         end
28     end
29     mode = 1;
30     clock_cycle; // 确认输入
31 endtask
32
33 task change_password;
34     input [15:0] test_value;
35     integer i;
36     begin
37         for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
38             inputs = test_value[i*4 +: 4];
39             clock_cycle;
40         end
41     end
42     mode = 0;
43     clock_cycle; // 确认输入
44 endtask
45
46 initial begin
47     // 初始化
48     clk = 0;
49     rst = 0;
50     mode = 0;
51     #500;
52     // 管理员密码: FFFF, 密码: FFFF (初始为管理员密码)
53
54     // 验证
55     try_input(16'hABCD); // 第一次尝试 ABCD

```

```
56     try_input(16'hFFFF); // 第二次正确输入 FFFF
57
58     // 修改
59     change_password(16'h1234); // 修改密码为 1234
60
61     // 验证
62     try_input(16'h4321); // 第一次尝试 4321
63     try_input(16'hABCD); // 第二次尝试 ABCD
64     try_input(16'h9876); // 第三次尝试 9876
65     try_input(16'h1234); // 尝试用密码 1234 解封
66
67     // 修改
68     change_password(16'hABAB); // 尝试修改密码为 ABAB
69
70     // 验证
71     try_input(16'hFFFF); // 尝试用管理员密码 FFFF 解封
72     clock_cycle;
73
74 end
75
76 lock lk (.inputs(inputs), .mode(mode), .CLK(clk), .RST(rst), .acc(acc), .rej(rej),
77 .alert(alert), .state(state));
78 endmodule
```

仿真得到的图形如下：

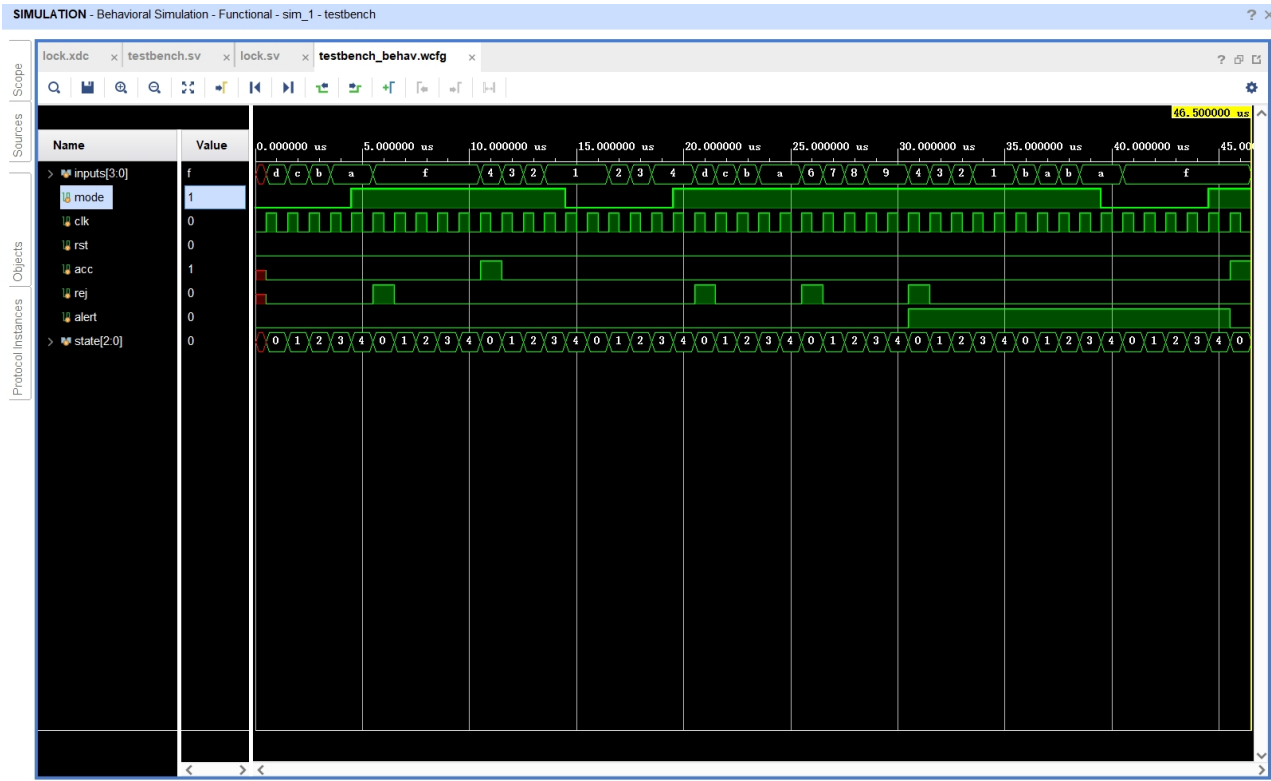

观察 acc、rej 和 alert 的波形，可以发现分别对应于：

动作	acc、rej 和 alert 波形的变化
第一次尝试 ABCD	rej 为 1

动作	acc、rej 和 alert 波形的变化
第二次正确输入 FFFF	acc 为 1
修改密码为 1234	-
第一次尝试 4321	rej 为 1
第二次尝试 ABCD	rej 为 1
第三次尝试 9876	rej 为 1, alert 为 1
尝试用密码 1234 解封	alert 仍然为 1
尝试修改密码为 ABAB	alert 仍然为 1
尝试用管理员密码 FFFF 解封	acc 为 1, alert 为 0

这说明仿真验证该电路能够正常运行。

## 功能测试

实际上测试得到的电路功能和仿真相同。密码锁在实际测试中，可以通过模式开关来决定密码锁是设置密码还是验证密码。由密码输入开关输入密码，复位按键可以随时清空已有输入。

## 总结

- 问题：

1. 在综合时，Vivado 报错

```
1 [Synth 8-87] always_comb on 'acc_reg' did not result in combinational
  logic ["E:/Codes/Projects/Digital-Logic-
  Experimentation/lab7/lock/lock.srcs/sources_1/new/lock.sv":56]
2 [Synth 8-327] inferring latch for variable 'acc_reg'
  ["E:/Codes/Projects/Digital-Logic-
  Experimentation/lab7/lock/lock.srcs/sources_1/new/lock.sv":56]
```

该怎么解决？

2. 在仿真时，有很多过程是重复的，如何避免重复多次写同样或是形似的代码？

- 解决办法：

1. 这是因为代码错误，导致产生了锁存器。解决办法可以是穷尽 `always_comb` 块中的所有寄存器的赋值语句。或者是将所有 `always_comb` 里的代码移植到 `always_ff` 里。
2. 可以定义函数来解决这个问题。SystemVerilog 中的函数定义类似如下：

```
1 task change_password;
2     input [15:0] test_value; // 函数输入
3     integer i;
4     begin
5         for (i = 0; i < 4; i = i + 1) begin
6             inputs = test_value[i*4 +: 4];
7             clock_cycle;
8         end
9     end
10    mode = 0;
11    clock_cycle;
12 endtask
```

- 总结:

- 在仿真时需要仔细检查代码，即使是一个小的定义错误，也可能导致未定义结果。
- 可以使用函数来提升代码复用率。